

7400

Schematic using NAND (3 points)

$$Y = (A'D) + (AD')$$

